Arquitetura e Organização de Computadores

Projeto do Banco de Registradores do RISC-V

Objetivo: projetar, simular e sintetizar um banco de registradores similar ao utilizado no RISC-V.

Características:

- 32 registradores de 32 bits
- dois barramentos de leitura
- um barramento para escrita de dado
- registrador 0 (índice zero) é constante, não pode ser alterado. Qualquer leitura deste registrador retorna o valor zero e escritas não afetam o seu valor.

Interface:

onde:

- WSIZE é o tamanho da palavra do banco de registradores
- wren: habilitação de escrita. Ao ser acionado ('1'), o registrador endereçado por rd é escrito com o valor presente na entrada data na transição de subida do relógio.
- *clk*: relógio do circuito.
- rs1: endereço do registrador a ser lido em ro1, 5 bits.
- rs2: endereço do registrador a ser lido em ro2, 5 bits.
- *data*: valor a ser escrito no registrador endereçado por rd, 32 bits.
- rol: porta de saída para leitura do registrador endereçado por rsl.
- ro2: porta de saída para leitura do registrador endereçado por rs2.

Obs: um banco de registradores é similar a uma memória. Deve-se criar um tipo de dados (comando *type*) representando um vetor de palavras (comando *array*) e instanciá-lo.

Verificação dos resultados usando ASSERT:

- ASSERT é um comando utilizado para verificação dos resultados no testbench.
- Formato:

```
ASSERT condição
[REPORT "mensagem"]
[SEVERITY severity_level]
```

- REPORT permite enviar mensagens específicas relativas ao erro. A mensagem é escrita caso a condição avalie para falso
- SEVERITY indica o nível de gravidade do erro, que pode assumir um dos seguintes valores: *Note*, *Warning*, *Error* (default) ou *Failure*.

Usando ASSERT pode-se simplesmente checar se o resultado esperado foi obtido, imprimindo mensagem de erro em caso contrário.

A verificação consiste nas seguintes atividades:

- Preencher o banco de registradores com uma sequência de valores (laço *for* pode ser usado)
- Ler os valores escritos e verificar com ASSERT se estão corretos. Fazer a leitura para ambas as saídas
- Neste processo, escrever um valor diferente de zero no registrador zero do banco, e verificar se ele não é alterado

Entrega:

- relatório contendo:
 - Identificação do aluno
 - Código VHDL do XREG e do testbench
 - Responda: qual a opção usada para simular a constante zero em XREGS[0] ?